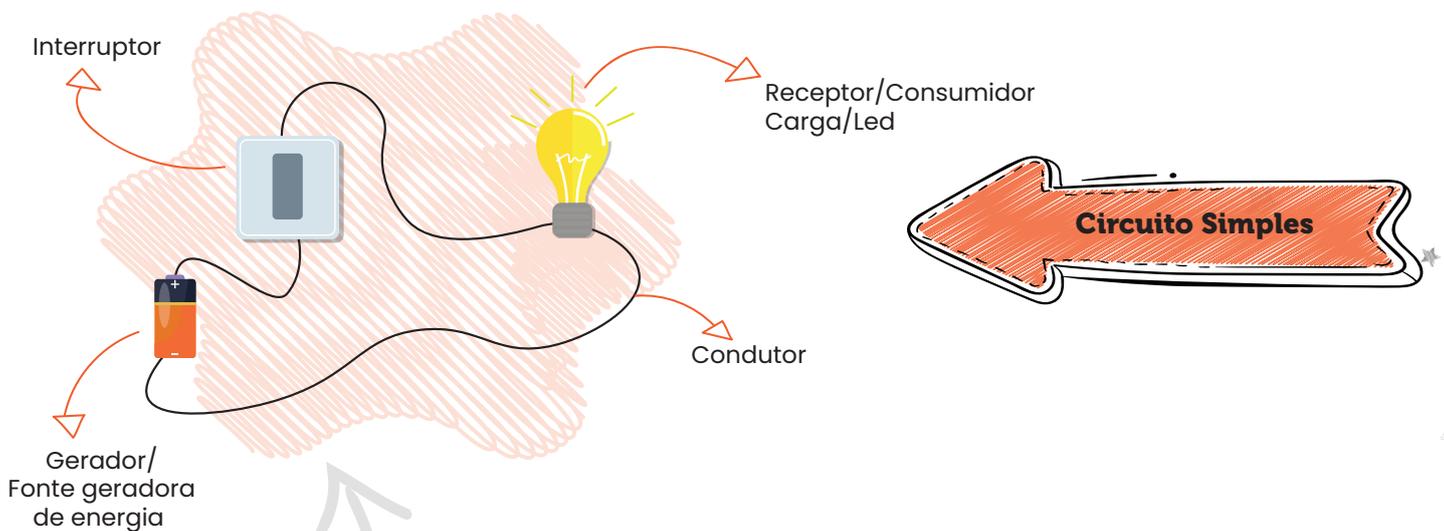


Desafio Maker #1

Circuito Simples

Você sabe o que é um circuito simples?
 Já criou algum circuito elétrico?
 Sabia que você pode criar um circuito apenas com
 uma bateria e um LED?



No mundo da eletrônica um circuito é um caminho fechado que permite que a eletricidade flua de um ponto a outro. O circuito que vamos fazer é denominado como simples pois utilizamos apenas componentes básicos.

Materiais:

- Papel alumínio
- LED
- Bateria 3V tipo botão
- Tesoura sem ponta
- Cola
- Fita adesiva

MAKE

DISCOVER

PLAY

LEARN

Desafio Maker #1

Circuito Simples

